

## Problems

31.P.10

100W

120V

 $7.0 \times 10^{-8} \text{ m}$  long

Tungsten filament

 $9.0 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$  resistivity

Diameter of wire?

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$$R = \frac{\Delta V^2}{P}$$

$$R = \frac{(120\text{V})^2}{100\text{W}}$$

$$R = 144 \Omega$$

$$\rho = 9.0 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$$

$$l = 7.0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$R = 144 \Omega$$

$$\Delta V = 120\text{V}$$

$$P = 100\text{W}$$

$$R = \frac{PL}{A}$$

$$A = \frac{PL}{R} : A = \pi r^2$$

$$\pi r^2 = \frac{PL}{R}$$

$$r = \sqrt{\frac{PL}{\pi R}} : D = 2r$$

$$D = 2 \sqrt{\frac{PL}{\pi R}}$$


$$D = 2 \sqrt{\frac{PL}{\pi R}}$$

$$D = 2 \sqrt{\frac{9.0 \times 10^{-7} \Omega \text{ m} (7.0 \times 10^{-2} \text{ m})}{\pi (144 \Omega)}}$$


$$D = 2.36 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$D = 2.36 \times 10^{-5} \text{ m}$$

31.P.16

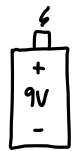
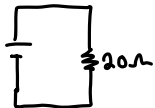
$$\Delta V = 8.5\text{V}, R = 20 \Omega$$



$$P_{\text{bat}} = I \mathcal{E} \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$\Delta V = 8.5\text{V}$$

$$R = 20 \Omega$$

$$I = 0.425\text{A}$$

$$r = 1.18 \Omega$$

$$\Delta V_{\text{bat}} = \mathcal{E} - Ir$$

$$r = \frac{\Delta V - \mathcal{E}}{I}$$


$$r = 1.18 \Omega$$

$$\mathcal{E} = 9.0\text{V}$$

$$\Delta V = 8.5\text{V}$$

$$I = 0.425\text{A}$$

31.P.42

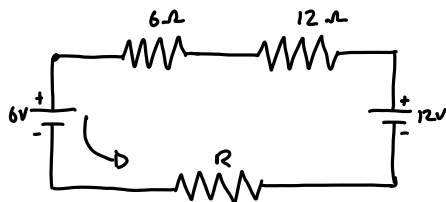

$$P_r = 0.375\text{W}$$

$$-I(6\Omega) - I(12\Omega) + 12\text{V} - I(R) - 6\text{V} = 0$$

$$-I(18\Omega) - I(R) + 6\text{V} = 0$$

$$-I(18\Omega + R) = -6\text{V}$$

$$I = 0.25\text{A}$$

$$R = 6\text{V}/I - 18\Omega$$

$$R = 6\Omega$$

$$18\Omega + R = \frac{6\text{V}}{I}$$

$$P_R = I \Delta V_R : I = \frac{\Delta V}{R} \Delta V = IR$$

$$I = 0.25\text{A} \quad \Delta V = 1.5\text{V}$$

$$P_R = 0.25\text{A}(1.5\text{V})$$

$$P_r = 0.375\text{W}$$

$$R = 6\Omega$$

$$\frac{1}{4} \left( \frac{3}{2} \right) = \frac{3}{8}$$

## Conceptual

$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

31.C.6

$$P = I \Delta V$$

$$I: I_C > I_A = I_D > I_B$$

$$\Delta V: I_C = I_D > I_A > I_B$$

$$P_C > P_D > P_A > P_B$$

$$P_C = 8\text{W} \quad P_A = 1\text{W}$$

$$P_D = 2\text{W} \quad P_B = 1\text{W}$$