

1.33

Low pass attenuation by GdB  $V_{out} = \frac{1}{2} V_m$ 

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^{\frac{1}{2}}}$$


$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \omega^2 R^2 C^2 = 1\right) 4$$

$$\omega^2 R^2 C^2 = 3$$

$$(2\pi)^2 f^2 R^2 C^2 = 3$$

$$f = \frac{\sqrt{3}}{2\pi RC}$$

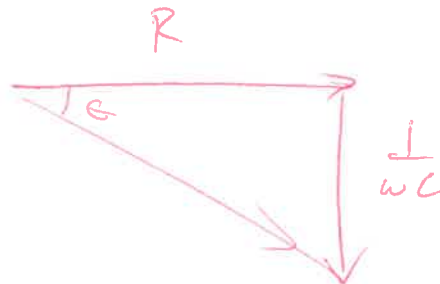

$$\tan^{-1} \theta = \frac{1}{\omega RC} = \frac{1}{2\pi f RC}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = 30^\circ$$

RC high pass transfer

1.)  $X_c = \frac{1}{\omega C}$   $10 \text{ kHz} : 3.2 \times 10^4 \Omega$   $10 \text{ MHz} : 0.032 \Omega$   
 $C = 0.05 \mu\text{F}$   $100 \text{ kHz} : 3.2 \Omega$   $1 \text{ kHz} : 320 \Omega$

2)  $V_{out} = \frac{R}{R + X_c} V_{in}$   $X_c = \frac{1}{\omega C}$   $10 \text{ kHz} : 0.05 \text{ V}$   $100 \text{ kHz} : 2 \text{ V}$   
 $1 \text{ kHz} : 1.5 \text{ V}$   $10 \text{ MHz} : 2 \text{ V}$

3)  $f_{3dB} = \frac{1}{2\pi RC} = 318 \text{ kHz}$