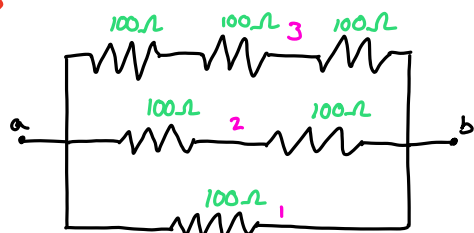


## Problems

31.P.24)



$$R_3: R_{eq} = R_{1a} + R_{1b} + R_{1c}$$

$$R = 300\Omega$$

$$R_2: R_{eq} = R_{2a} + R_{2b}$$

$$R = 200\Omega$$

$$R_1: R = 100\Omega$$


$$R_{eq} = 54.5\Omega$$

$$R_1 + R_2 + R_3: \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad R_{eq} = 54.5\Omega$$


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{200\Omega} + \frac{1}{300\Omega}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{11}{600\Omega}$$

31.P.59)

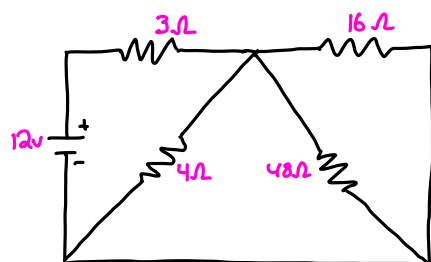

I through each resistor?

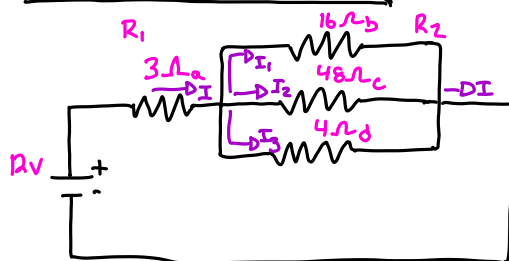 $\Delta V$  through each resistor?

$$R_1 + R_2 = 3\Omega + 3\Omega = 6\Omega$$

$$R_{eq} = 6\Omega$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{16\Omega} + \frac{1}{48\Omega} + \frac{1}{4\Omega}$$

$$R_2 = 3\Omega$$

$$R_2 = 3\Omega$$

Resistor	I	$\Delta V$
3Ω = A	$I_A = 2A$	$\Delta V_A = 6V$
16Ω = B	$I_B = 0.375A$	$\Delta V_B = 6V$
48Ω = C	$I_C = 0.125A$	$\Delta V_C = 6V$
4Ω = D	$I_D = 1.5A$	$\Delta V_D = 6V$

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{12V}{6\Omega}$$

$$I = 2A$$

$$1: I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$\Delta V = IR = 2A(3\Omega)$$

$$\Delta V = 6V$$

$$-I_1(16\Omega) - I_2(48\Omega) - I_3(4\Omega) + 6V = 0$$

2: Wired in parallel  $\therefore \Delta V$  same

$$A: \Delta V = I_A R_A$$

$$\Delta V = 6V$$

$$I_A = 2A$$

$$\Delta V_A = 6V$$

$$B: I = \frac{\Delta V}{R_B} = \frac{6V}{16\Omega}$$

$$I_B = 0.375A$$

$$\Delta V_B = 6V$$

$$\Delta V_B = 6V$$

$$\Delta V_C = 6V$$

$$\Delta V_D = 6V$$

$$C: I = \frac{\Delta V}{R_C} = \frac{6V}{48\Omega}$$

$$I_C = 0.125A$$


$$\Delta V_C = 6V$$

$$D: I = \frac{\Delta V}{R_D} = \frac{6V}{4\Omega}$$

$$I_D = 1.5A$$

$$\Delta V_D = 6V$$

31.P.60)

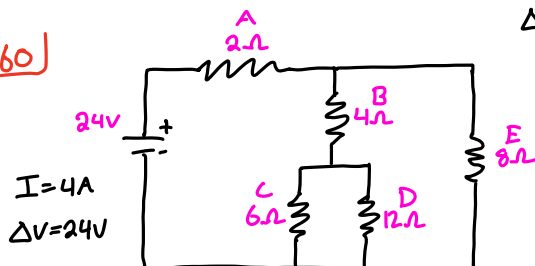

$$I = 4A$$


$$\Delta V = 24V$$

$$C+D: \frac{1}{R_{CD}} = \left( \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{12\Omega} \right) \quad R_{CD} + R_B: R_{BCD} = 4\Omega + 4\Omega$$

$$R_{CD} = 4\Omega$$

$$R_{BCD} + R_E: \frac{1}{R_{BCDE}} = \left( \frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{8\Omega} \right)$$

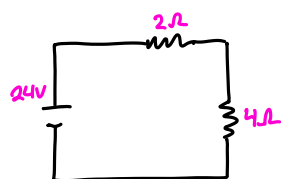
$$R_{BCDE} = 4\Omega \equiv R_{EQ} = 4\Omega$$



$$24V - I(2\Omega) - I(4\Omega) = 0$$

$$I(6\Omega) = 24V$$

$$I = 4A$$

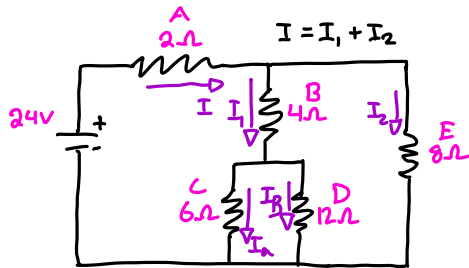

$$A: \Delta V = IR$$

$$\Delta V = 4A(2\Omega)$$

$$\Delta V_A = 8V$$

$$I_A = 4A$$

$$E: \Delta V = IR$$

$$\Delta V = 2A(8\Omega)$$

$$\Delta V_E = 16V$$

$$I_E = 2A$$

$$B: \Delta V = IR$$

$$\Delta V = 2A(4\Omega)$$

$$\Delta V_B = 8V$$

$$I_B = 2A$$

$$C: \Delta V = IR$$

$$\Delta V_C = 8V$$

$$8V = I(6\Omega)$$

$$I_C = 1.33A$$

$$D: \Delta V = IR$$

$$\Delta V_D = 8V$$

$$8V = I(12\Omega)$$

$$I_D = 0.67A$$

$$24V - I(2\Omega) - I_1(4\Omega) - I_1(4\Omega) = 0$$

$$-I(2\Omega) - 2I_1(4\Omega) = -24V$$

$$I = 2A + I_2$$

$$I_2 = 2A$$

$$2I_1(4\Omega) = 16V$$

$$8\Omega I_1 = 16V$$

$$I_1 = 2A$$

R	$\Delta V$	I
A	8V	4A
B	8V	2A
C	8V	1.33A
D	8V	0.67A
E	16V	2A

Conceptual

31.c.11 The potential difference between points 1 & 2 will become 0 since there will be no connection between the two after it is disconnected