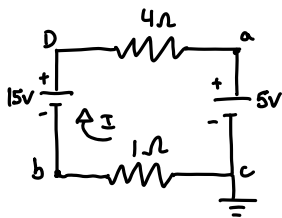


3-9-17

Problems

31.P.26



$$V_a = 5V \quad V_b = -2V$$

$$a < \Delta V < c \quad V_a - V_c = 5V \quad V_c = 0V$$

$$V_a = 5V$$



$$c < \Delta V < b$$

$$V_b - V_c = -IR$$

$$V_b = -2.0A(1\Omega)$$

$$V_b = -2V$$

31.P.62

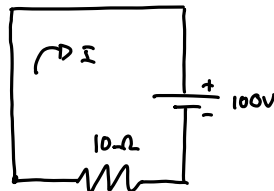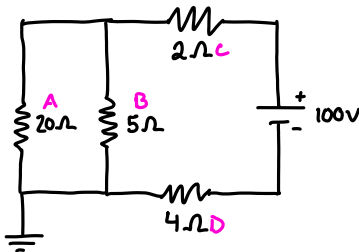

$$-100V + I(10\Omega) = 0$$

$$I = 10A$$

$$R_A + R_B: \frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}$$


$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{5\Omega}$$

$$R_{AB} = 4\Omega$$

$$R_{AB} + R_C + R_D = R_{eq}$$

$$4\Omega + 2\Omega + 4\Omega = R_{eq}$$

$$10\Omega = R_{eq}$$

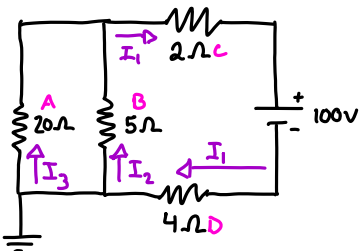

$$\Delta V_D: \Delta V_D = I_D R_D \quad \Delta V_D = 40V$$

$$I_D = 10A$$

$$R_D = 4\Omega$$

$$40V + 20V + \Delta V_{AB} = 100V$$

$$\Delta V_{AB} = 40V$$

$$\Delta V_C: \Delta V_C = I_C R_C \quad \Delta V_C = 20V$$

$$I_C = 10A$$

$$R_C = 2\Omega$$

$$I_{20\Omega} = 2A$$

$$I_A: \Delta V_A = IR: I_A = \frac{\Delta V}{R}$$

$$\Delta V_A = 40V$$

$$R_A = 20\Omega$$

$$I_A = 2A$$


$$I_B: I_B = \frac{\Delta V_B}{R_B} \quad I_B = 8V$$

$$\Delta V_B = 40V$$

$$R_B = 5\Omega$$

$$I_A + I_B = I_C$$

31.P.64

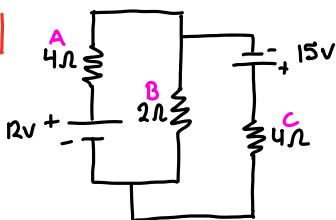

$$R_A + R_B: 4\Omega + 2\Omega = R_{AB}$$

$$6\Omega = R_{AB}$$


$$P_R = I^2 R$$

$$P_B = I_B^2 R_B \quad P_B = \left(\frac{3}{8}A\right)^2 (2\Omega)$$

$$I_B = \frac{3}{8}A$$

$$P_B = 0.28W$$

$$R_B = 2\Omega$$

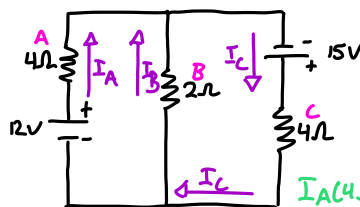

AB Loop

$$12V - I_A(4\Omega) + I_B(2\Omega) = 0$$

$$-I_A(4\Omega) + I_B(2\Omega) = -12V$$

$$I_A(4\Omega) - I_B(2\Omega) = 12V$$

$$I_A(4\Omega) - I_B(2\Omega) = 12V$$

$$I_A(4\Omega) + I_B(6\Omega) = 15V$$

BC Loop

$$15V - I_C(4\Omega) - I_B(2\Omega) = 0$$

$$I_C(4\Omega) + I_B(2\Omega) = 15V$$

$$(I_A + I_B)(4\Omega) + I_B(2\Omega) = 15V$$

$$4\Omega(I_A) + 4\Omega(I_B) + 2\Omega(I_B) = 15V$$

$$I_A(4\Omega) + I_B(6\Omega) = 15V$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 12 \\ 4 & 6 & 15 \end{bmatrix} \quad \text{ref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/16 \\ 0 & 1 & 3/8 \end{bmatrix} \quad I_A = \frac{5}{16}A$$

$$I_B = \frac{3}{8}A$$

I suck at algebra so here is some linear algebra ☺

$$P_{2\Omega} = 0.28W$$