
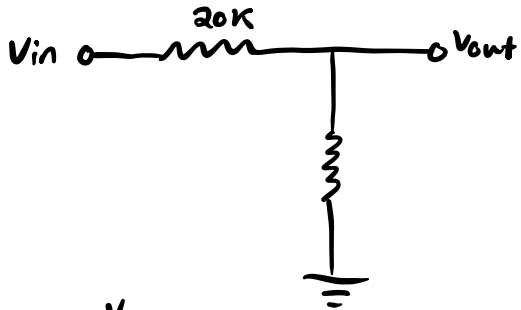


# AC Signals

$$f = 60 \text{ Hz}$$


$$V_{AC} = A \sin(2\pi f t) \\ = A \sin(\omega t)$$

$$T = \frac{1}{f}$$

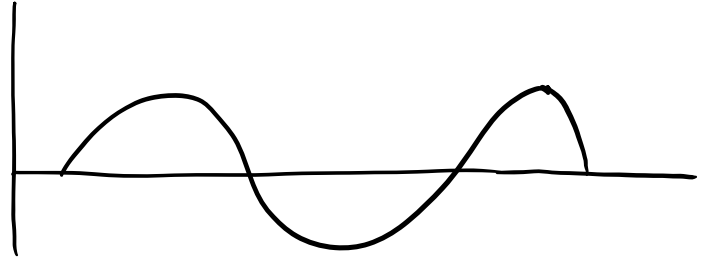

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{5}$$

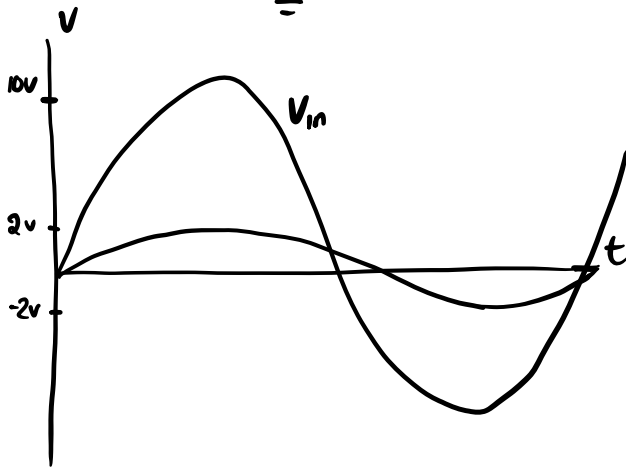

$$V_{th} = 2V$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 4k$$

$$V_{out} = \frac{R_L (V_{in})}{R_L + R_{th}} = \frac{1k(2V)}{1k + 4k} = \frac{1k(2V)}{5k}$$

$$V_{out} = \frac{2}{5} V$$

$$dB = 10 \log P_2 / P_1 \\ = 10 \log (A_2 / A_1)^2$$

$$P \propto A_{r,p}^2$$

$$dB = 20 \log (A_2 / A_1)$$