

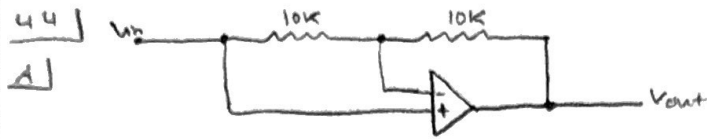


HW 8

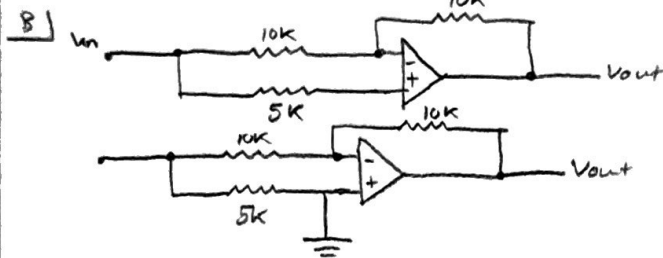

$$V_{in} - IR_1 = V_{out} \quad I=0$$


$$\therefore V_{in} = V_{out}$$

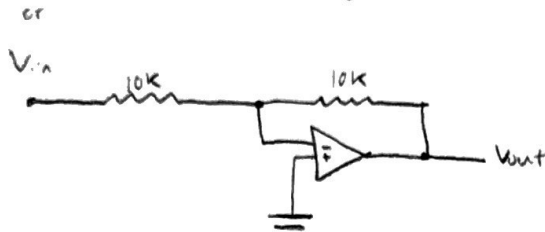

$$V_+ = V_{in} = V_- = V_{out} - \text{Follower}$$

$$V_+ = 0$$

Op Amp handout

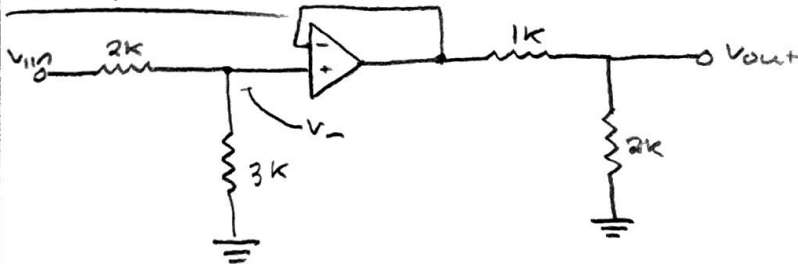


$$V_- = \frac{3k}{5k} V_{in} = \frac{3}{5} V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{2k}{3k} V_- = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} V_{in} = \frac{2}{5} V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{2}{5} V_{in} \quad \text{if } V_{in} = 10V$$

$$V_{out} = 4V$$

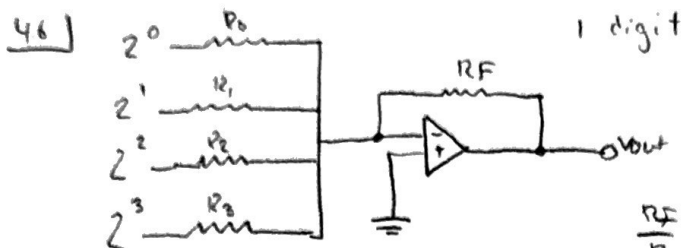


$$\frac{R_F}{R_0} = 1 \quad \frac{R_F}{R_1} = 2 \quad \frac{R_F}{R_2} = 4 \quad \frac{R_F}{R_3} = 8$$

$$R_F = 8k$$

$$R_0 = 8k \quad R_1 = 4k \quad R_2 = 2k \quad R_3 = 1k$$

2 digit

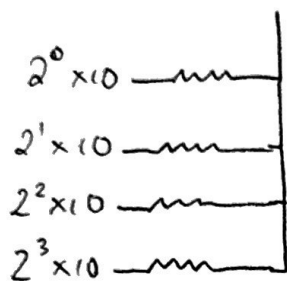

$$\frac{R_F}{R_0} = 0.1 \quad \frac{R_F}{R_1} = 0.2 \quad \frac{R_F}{R_2} = 0.4 \quad \frac{R_F}{R_3} = 0.8$$

$$\frac{R_F}{R_{00}} = 1 \quad \frac{R_F}{R_{10}} = 2 \quad \frac{R_F}{R_{20}} = 4 \quad \frac{R_F}{R_{30}} = 8$$

$$R_0 = 80k \quad R_1 = 40k \quad R_2 = 20k \quad R_3 = 10k$$

$$R_{00} = 8k \quad R_{10} = 4k \quad R_{20} = 2k \quad R_{30} = 1k$$

$$\frac{R_F}{R_0} = \frac{1}{5} \quad \frac{R_F}{R_2} = \frac{2}{5} \quad \frac{R_F}{R_3} = \frac{4}{5} \quad \frac{R_F}{R_4} = \frac{8}{5}$$

$$R_F = 8k$$

$$R_0 = 40k \quad R_1 = 20k \quad R_2 = 10k \quad R_3 = 5k$$