



RC Circuits

$$Q = CV$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$\frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$I = C \frac{dv}{dt}$$

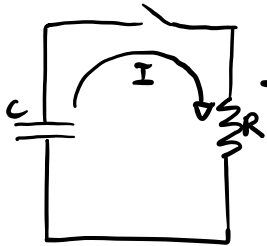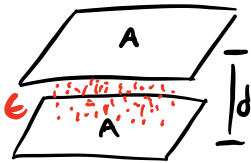

$$I_c = I_R$$

$$-C \frac{dv}{dt} = \frac{V}{R}$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{V}{RC}$$


$$dV = -\frac{V}{RC} dt$$

$$\frac{dV}{V} = -\frac{1}{RC} dt$$


$$\ln(V) \Big|_{V_0}^{V_1} = -\frac{1}{RC} t$$

$$V(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

Differentiator

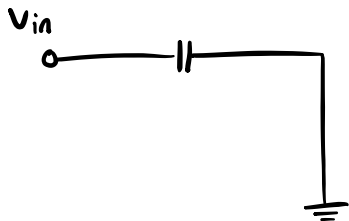

$$I = C \frac{dv}{dt}$$

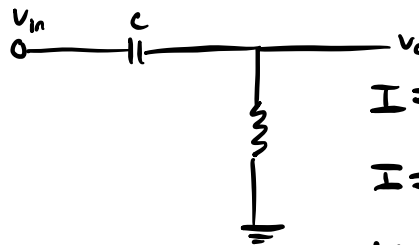


$$I = C \cdot \frac{d(V_i - V_o)}{dt}$$

$$I = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{d(V_i - V_o)}{dt} = \frac{V_o}{RC}$$


$$\frac{dV_{in}}{dt} = \frac{V_o}{RC}$$

Capacitors in Series

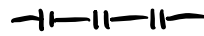


$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Capacitors in Parallel

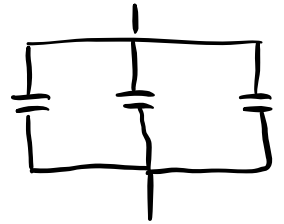

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

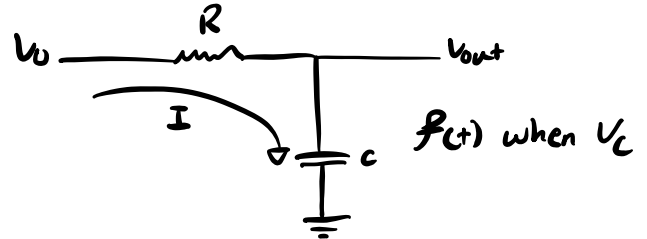

$$I = C \frac{dv}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R}$$

$$RC \frac{dv}{dt} = V_0 - V_t$$

$$-RC \frac{dv}{dt} = V_t - V_0$$


$$-RC \frac{du}{dt} = u$$

$$-RCDu = u dt$$


$$\frac{du}{dt} = -\frac{t}{RC}$$

$$V(t) = V_0 (1 - e^{-t/RC})$$

Integrator

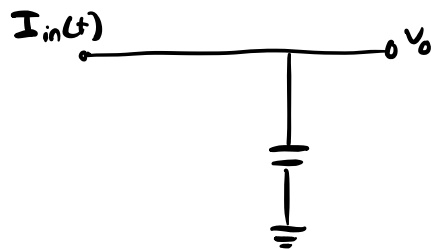
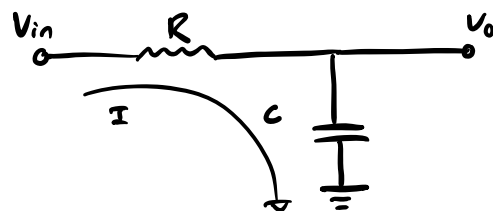
$$I_{in}(t) = C \frac{dV}{dt}$$
$$\int I_{in}(t) dt = \int C \frac{dV}{dt} dt$$
$$\frac{1}{C} \int I_{in}(t) dt = V_o$$



$$\frac{V_{in} - V_o}{R} = \frac{dV_o}{dt} \approx \frac{V_{in}}{R} = \frac{dV_o}{dt}$$

$$V_o = \frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt$$