
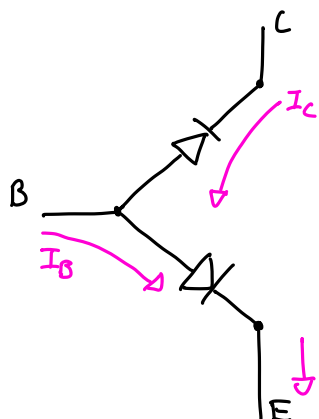
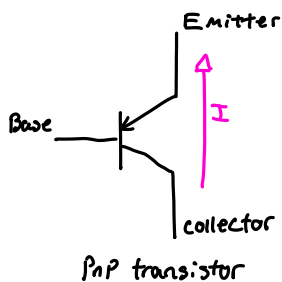
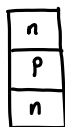


Transistor

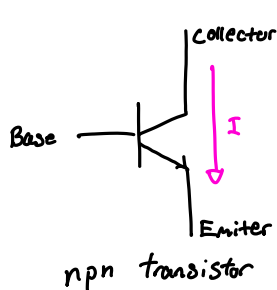


For transistor to be on:

- Polarity: Collector must be more positive than emitter
- Junctions: base-emitter is forward biased
base-collector is reversed-biased

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = h_{FE} I_B = \beta I_B$$

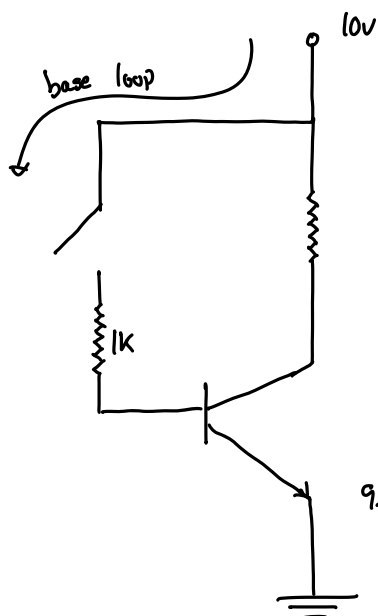

10V, 0.1A loop

$$R = \frac{V}{I} = 100 \Omega$$

if $\beta = 100$ Capable of $I_C = \beta I_B = (100)(9.4 \text{ mA}) = 940 \text{ mA}$

$$I_B + I_C = I_E$$

$$9.4 \text{ mA} + 94 \text{ mA} = 103.4 \text{ mA}$$

Base loop

$$10V - I_B(1k) - 0.6V = 0$$

$$I_B = \frac{9.4V}{1k}$$

$$I_B = 9.4 \text{ mA}$$

Collector loop

$$10V - I_C(0.1k) - 0.6V = 0$$

$$I_C = \frac{9.4V}{100 \Omega}$$

$$I_C = 94 \text{ mA}$$

dynamic resistance, $r = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

$$\Delta I_E = \frac{\Delta V_E}{R_{load}} = \frac{\Delta V_B}{R_{load}}$$

$$I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B$$

$$I_E = I_B(\beta + 1)$$


$$\Delta I_E = (\beta + 1) \Delta I_B \quad \Delta I_B = \frac{\Delta I_E}{\beta + 1}$$

$$\Delta I_B = \frac{\Delta V_B}{(\beta + 1) R_{load}} \quad \therefore Z_{in} = \frac{\Delta V_B}{\Delta I_B} (\beta + 1) R_{load}$$

$$Z_{in} \approx \beta R_{load}$$

Ex

Emitter follower

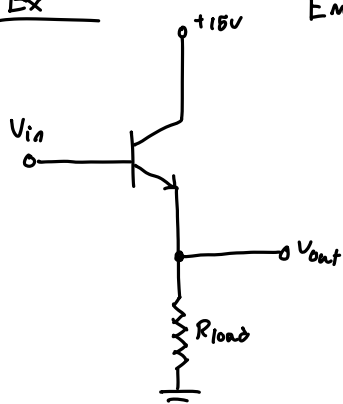

$$V_{out} = V_{in} - 0.6V \approx V_{in}$$

