

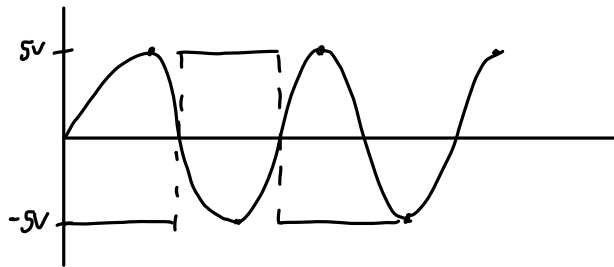
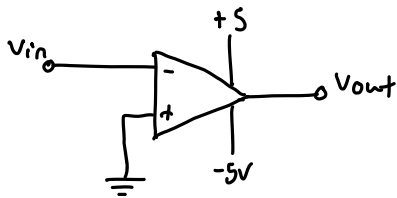


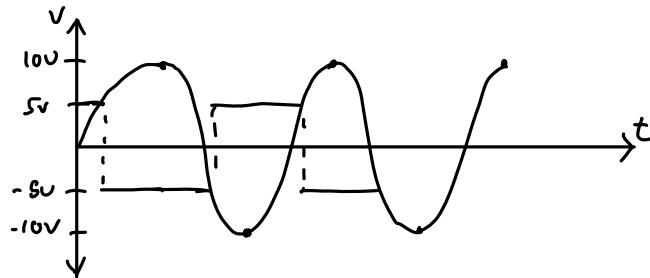$V_{out} = +\infty$  if noninverting > inverting  
 $= -\infty$  if noninverting < inverting





### Positive Feedback

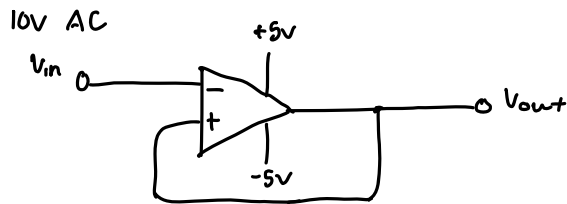

$V_{out}$  starts at 5 volts

### Schmitt trigger

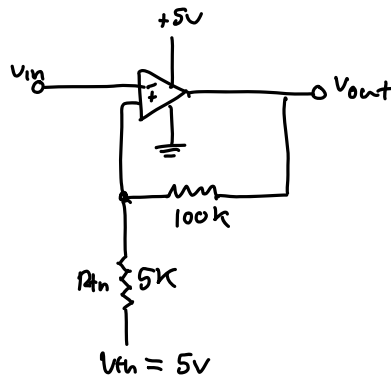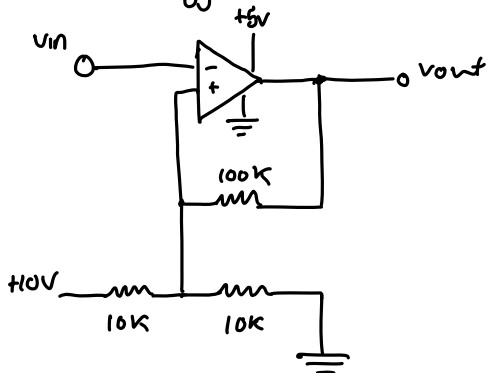

if  $V_{out} = 5V$   
 $V_t = 5V$

if  $V_{in}$  goes above  $5V$ ,  
 $V_{out}$  flips to  $0V$

if  $V_{out} = 0V$

$$V_t = \frac{100k}{100k + 5k} 5V = 4.76V$$

if  $V_{in} < 4.76V$ ,  
 $V_{out}$  flips to  $+5V$

