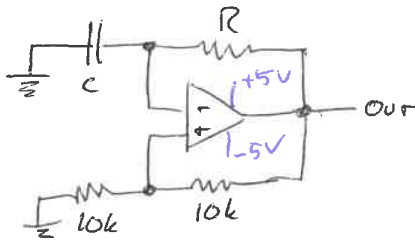


Problem 7.1



Switches at $\frac{1}{2}$ supply voltage

If $V_{out} = +5V$

then RC circuit charges up and C charges

voltage divider will be at 2.5V so will flip to -5 when V_- goes to +2.5V.

When $V_{out} = -5$ voltage divider point = -2.5 so V_{out} flips when V_- goes below -2.5V,

$$V(t) = V_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

if $V(0) = 0$ and $V(t) = \frac{V_0}{2}$

$$\frac{V_0}{2} = V_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$+\frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$-\ln \frac{1}{2} = \frac{t}{RC}$$

$$t = 0.69 RC$$

how long until $V(t) = \frac{V_0}{2}$

Discharge $V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$

~~$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$~~

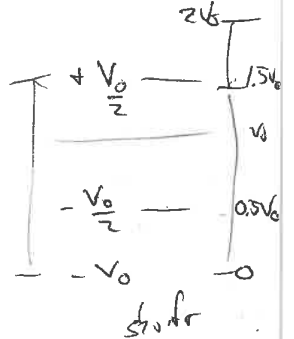

$V(t) = 1.5 V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$ how long until $V(t) = 0.5 V_0$

$$0.5 V_0 = 1.5 V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{1}{3} = e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$t = 1.1 RC \text{ half cycle!}$$

charging $V(t) = V_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ how long until $V(t) = \frac{2}{3} V_0$

$$\frac{2}{3} = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{1}{3} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t = 1.1 RC$$

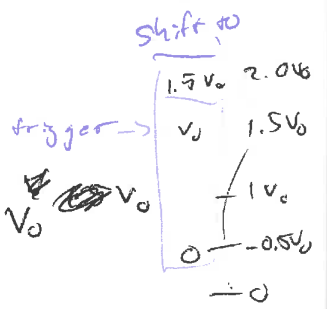

Problem 7.2

when at $+10V$, discharges towards ground through R_B

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \text{until } +5 \text{ when switches to positive}$$

$$5 = 10 e^{-\frac{t}{R_B C}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{t}{R_B C}}$$

$$t = \ln 2 \cdot 0.693 R_B C$$

when charging from $+5V$ towards $15V$, charges through R_A and R_B

$$V(t) = V_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$


shift V $5 = 10 (1 - e^{-\frac{t}{R_A + R_B C}})$

$$\frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{t}{R_A + R_B C}}$$


$$t = 0.693 (R_A + R_B) C$$

so total period

$$t = 0.693 (R_A + 2R_B) C$$

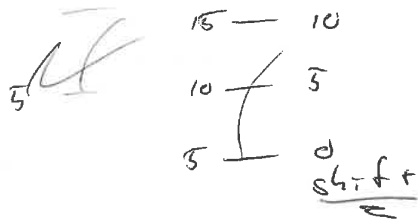

Comparator homework Problem 3

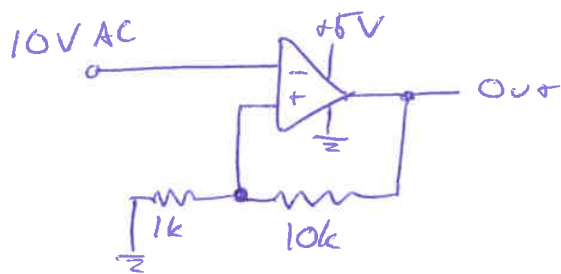


If $V_{out} = 5V$ then $V_+ = \frac{1}{11} 5 = 0.45V$

And V_{out} flips to $0V$ when


V_- goes above $0.45V$

If $V_{out} = 0V$ then $V_+ = 0V$

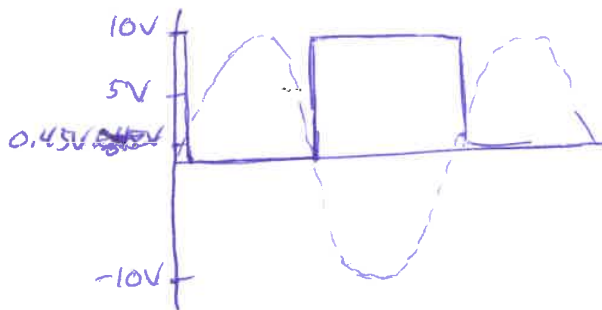and flips to $5V$ when V_- goes below $0V$



Comparators handover problem 4

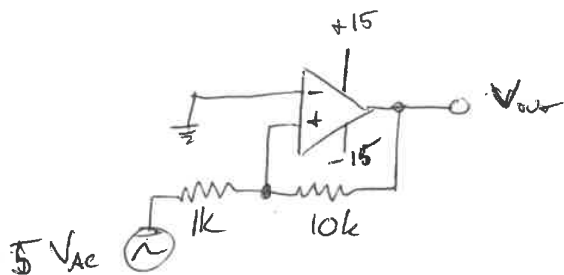

will flip when $V_+ = 0V$

If $V_{out} = 15V$, will flip \rightarrow when V_{in} is some negative voltage

so shift source to ground and add negative voltage to V_{out}

$$V_+ = \frac{V_{out} + V_{Ac}}{1 + 10} = (V_{out} + V_{Ac}) \left(\frac{1}{1+10} \right)$$

shifted for negative shifted for zero $0 + V_{Ac} = (V_{out} + V_{Ac}) \left(\frac{1}{1+10} \right)$

$$V_+ = \frac{V_{out}}{11} + \frac{V_{Ac}}{11}$$

$$V_{Ac} = \frac{V_{out}}{11} + \frac{V_{Ac}}{11}$$

$$\frac{10V_{Ac}}{11} = \frac{V_{out}}{11} \quad V_{out} = 15V$$

$$V_{Ac} = \frac{V_{out}}{10} = 1.5V \quad \text{so flips at } -1.5V$$

If $V_{out} = -15$ will flip at $+1.5V$

OR... Better method

If $V_{out} = +15V$ will flip when $V_+ = 0$

$$15 - 10000I = 0$$

$$I = \frac{15}{10000}$$

$$0 - 1000I = V_{Ac}$$

$$\frac{-15(1000)}{10000} = V_{Ac} = \boxed{-1.5V}$$

If $V_{out} = -15V$ will also flip when $V_+ = 0$

$$0 - 10000I = -15$$

$$I = \frac{15}{10000}$$

$$V_{Ac} - 1000I = 0$$

$$\boxed{V_{Ac} = +1.5V}$$