

Binary : base 2 counting : 0,1

$$\text{base 10: } \frac{210}{517} = 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$

$$\text{base 2: } \frac{3210}{1101} = \underset{8}{1 \times 2^3} + \underset{4}{1 \times 2^2} + \underset{1}{0 \times 2^1} + 1 \times 2^0 = 13$$

convert 13 to base 2

$$13/2 = 6 \text{ r } 1 = 1101$$

$$6/2 = 3 \text{ r } 0$$

$$3/2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1/2 = 0 \text{ r } 1$$

Hexadecimal : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$707_{16} = 7 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 7 \times 16^0$$

$$707_{10} \Rightarrow x_{16}$$

$$\frac{707}{16} = 44 \text{ r } 3 \quad \left. \begin{array}{l} \frac{44}{16} = 2 \text{ r } 12 \\ \frac{2}{16} = 0 \text{ r } 2 \end{array} \right\} \Rightarrow 2C3$$

$$707 \Rightarrow \text{binary}$$

$$707_{10} \Rightarrow \underbrace{0010}_2 \quad \underbrace{1100}_{12} \quad \underbrace{0011}_3$$

$$\frac{707}{2} = 353 \text{ r } 1$$

$$\frac{353}{2} = 176 \text{ r } 1$$

$$\frac{176}{2} = 88 \text{ r } 0$$

$$\frac{44}{2} = 22 \text{ r } 0$$

$$\frac{22}{2} = 11 \text{ r } 0$$

$$\frac{11}{2} = 5 \text{ r } 1$$


$$\frac{5}{2} = 2 \text{ r } 1$$

$$\frac{2}{2} = 1 \text{ r } 0$$

$$\frac{1}{2} = 0 \text{ r } 1$$

# Logic Gates

1 : High : +5V  
0 : Low : 0V

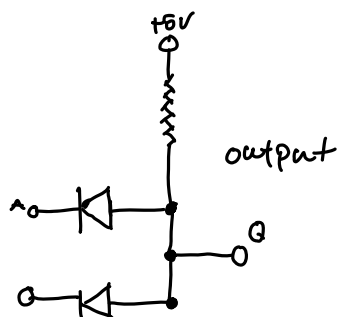


Truth table

| A   Q | A B   Q | A B   Q | A B   Q | A B   Q | A B   Q |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0   1 | 0 0   1 | 0 0   1 | 0 0   0 | 0 0   0 | 0 0   0 |
| 1   0 | 1 0   1 | 1 0   0 | 1 0   1 | 1 0   0 | 1 0   1 |
| Not   | 0 1   1 | 0 1   0 | 0 1   1 | 0 1   0 | 0 1   1 |
|       | 1 1   0 | 1 1   0 | 1 1   0 | 1 1   1 | 1 1   1 |
| NAND  | NOR     | XOR     | AND     | OR      |         |



| A | B | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> |
|---|---|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0              | 0              |
| 1 | 0 | 0              | 1              |
| 0 | 1 | 0              | 1              |
| 1 | 1 | 1              | 0              |

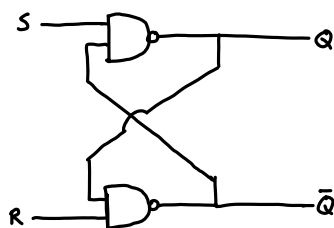

S and R start High  
Q starts low  
Q-bar starts high

R to Low  
Q goes to low  
Q-bar goes to high


S goes To Low  
Q changes to high  
Q-bar changes to low

S to Low  
Q changes to high  
Q-bar stays high

S To High  
Q stays high  
Q-bar stays low

S to High  
Q changes to low  
Q-bar stays high

## D Flip Flop

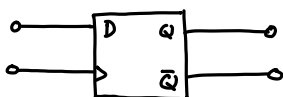

| D | Q | Q-bar |
|---|---|-------|
| 0 | 0 | 1     |
| 1 | 1 | 0     |

