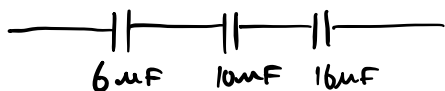


29.P.20



Series:


$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{16} \right)^{-1} = 3.03 \mu\text{F}$$

$$C = 3.03 \mu\text{F}$$

29.P.22

Parallel 20 μF capacitor

29.P.54

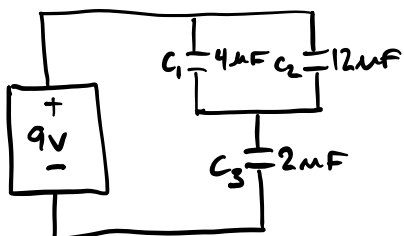

Q? series same

ΔV? Parallel same

$$Q = C \Delta V$$

$$C_1: \Delta V = 1V$$

$$C = 4 \mu\text{F}$$

$$Q = 4 \mu\text{C}$$

$$C_2: \Delta V = 1V$$

$$C = 12 \mu\text{F}$$

$$Q = 12 \mu\text{C}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C_1 + C_2 = 16 \mu\text{F} \quad Q: Q = C \cdot \Delta V$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{16 \mu\text{F}} + \frac{1}{2 \mu\text{F}} \right)^{-1}$$

$$C_{eq} = 1.78 \mu\text{F}$$

$$C = 1.78 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$\Delta V = 9V$$

$$Q = 1.6 \times 10^{-5} \text{ C}$$

$$C_1: \Delta V = 1V \quad Q = 4 \mu\text{C}$$

$$C_2: \Delta V = 8V \quad Q = 16 \mu\text{C}$$

$$C_2: \Delta V = 1V$$

$$Q = 12 \mu\text{C}$$

$$C_1 = 16 \mu\text{F}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = 1V$$

$$Q = 16 \mu\text{C}$$

$$C = 16 \mu\text{F}$$

$$C_3 = 2 \mu\text{F}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = 8V$$

$$Q = 16 \mu\text{C}$$

$$C = 2 \mu\text{F}$$

29.CQ.10

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

a.) Potential difference is the same

b.) It is cut in half

c.) It is cut in half