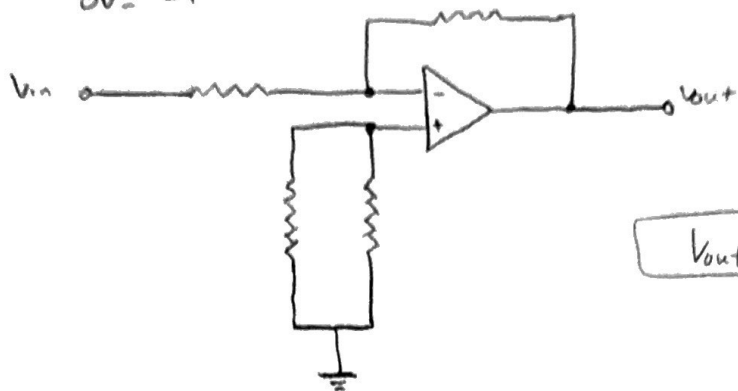


# HW 7


411

$$b_v = -1$$




$$V_{out} = -1$$

$$b_v = 2$$

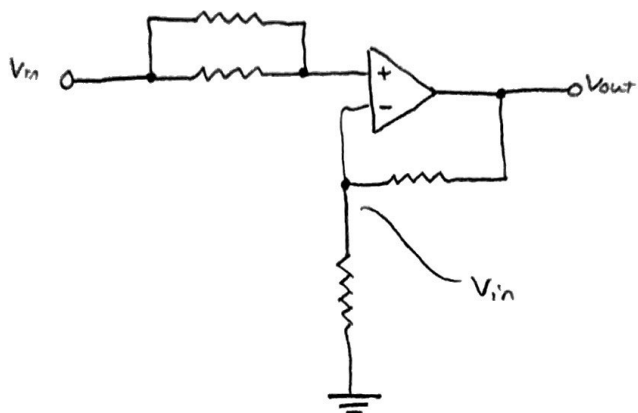


$$V_{out} = 2 V_{in}$$

$$b_v = 0.5$$

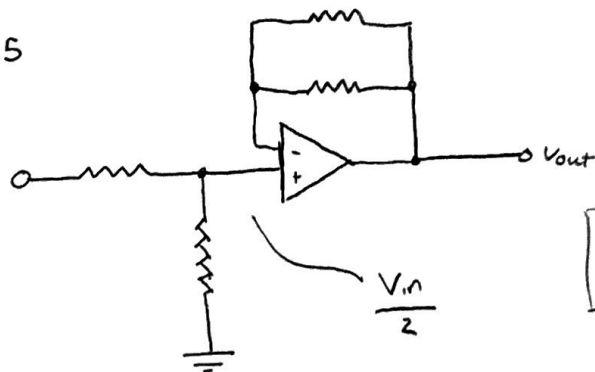

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$$

4.1 Diff Amp Gain

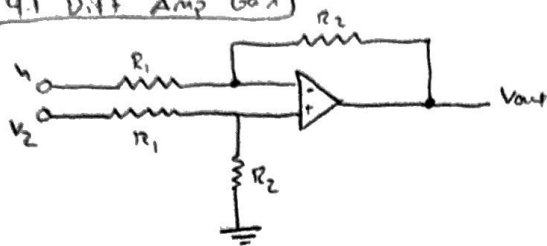

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2$$

$$V_1 - I R_1 = V_- = V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2$$

$$V_1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2 = I R_1$$

$$I = \frac{V_1}{R_1} - \frac{R_2 V_2}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$V_1 - I R_1 - I R_2 = V_{out}$$

$$V_{out} = V_1 - V_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_2^2 V_2}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_1 R_2 V_2}{R_1 (R_1 + R_2)} - \frac{R_2 (R_1 + R_2) V_1}{R_1 (R_1 + R_2)} + \frac{R_2^2 V_2}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_1 R_2 V_2 - R_1 R_2 V_1 - R_2^2 V_1 + R_2^2 V_2}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_2 V_2 (R_1 + R_2) - R_2 V_1 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$