

Taylor Larrochea
Dr. Hoderman PHYS 251 HW
HW Assignment No. 1
8-22-17

4/4

Ex 1.1


a.) Series connection $R = R_1 + R_2$



$R_{eq} = R_1 + R_2 = 5000 + 10,000 = 15,000 \Omega$

Series conn $R = 15k \Omega$

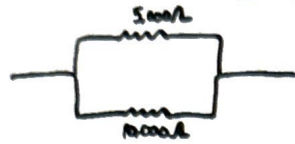b.) Parallel connection $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$



$\frac{1}{R} = \frac{1}{5000} + \frac{1}{10,000} = \frac{3}{10,000}$

$\frac{1}{R} = \frac{3}{10,000} : R = 3,333.33 \Omega$

Parallel connection $R = 3,333.33 \Omega$

Ex 1.2


$R = 1 \Omega$
 $V = 12V$
 $P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$

$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(12V)^2}{1 \Omega} = 144 W$


$P = 144W$

Ex 1.5

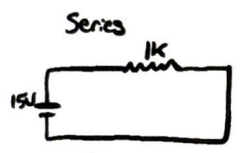$P = \frac{1}{4} W$
 $R \leq 1000 \Omega$
 $V = 15V$



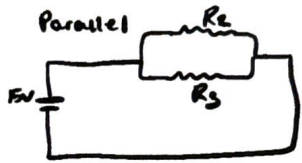$P = \frac{V^2}{R}$
 $V = 15V$
 $R = 1000 \Omega$
 $P = \frac{225V}{1000 \Omega} = 0.225 W$



$P = \frac{V^2}{R}$
 $V = 15V$
 $R = 1000 \Omega$
 $P = \frac{225V}{1000 \Omega} = 0.225 W$

$R_1 = 1000 \Omega$
 $R_1 = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$

$0.225W = 0.225W : 0.225W < 0.25W$

Since both methods of connecting resistors yields the same Resistance, and that Resistance of $1K$, yielded Watts less than the maximum.

Power rating

$0.225 < 0.25 \therefore$

It does not matter how you connect them

Ex 16

$$P = 10^{10} \text{ W}$$

$$V = 115 \text{ V}$$

$$R = 0.05 \times 10^{-6} \Omega$$

$$d = 1 \text{ ft}$$

a.) $P = IV$ $P = 10^{10} \text{ W}$
 $P = I^2 R$ $V = 115 \text{ V}$
 $P = V^2 / R$
 $P = IV$
 $I = P / V$
 $= 10^{10} / 115 = 8.70 \times 10^7 \text{ A}$

$I = 8.70 \times 10^7 \text{ A}$ ✓

Power lost per 7.02 m foot

$$P = I^2 R$$

$$I = 8.70 \times 10^7 \text{ A}$$

$$R = 5.0 \times 10^{-8} \Omega$$

$$P = (8.70 \times 10^7 \text{ A})^2 (5.0 \times 10^{-8} \Omega)$$

$$P = 4.34 \text{ W/ft}$$

$$(10^7)^2 10^{-6}$$

$P = 4.34 \text{ W/ft lost}$

b.) 10^{10} watts Power lost per foot = 4.34 W/ft

$$10^{10} \text{ W} : 4.34 \text{ W/ft}$$

$L = 7.02 \times 10^8 \text{ m}$

$$\frac{10^{10} \text{ W}}{4.34 \text{ W/ft}} = \frac{10^{10}}{4.34} = \frac{10^{10}}{4.34} \text{ ft} = 2.30 \times 10^9 \text{ ft}$$

c.) $\sigma = 6 \times 10^{-12} \text{ W/K}^4 \text{ cm}^2$

$$d = 3.12 \text{ m}$$

$$d = 312 \text{ cm}$$
 ✓

$$r = 156 \text{ cm}$$
 ✓

$$A = \pi r^2$$

$$= \pi (156 \text{ cm})^2$$

$$A = 76,483.8 \text{ cm}^2$$

$$A\sigma : 76,483.8 \text{ cm}^2 \cdot 6.0 \times 10^{-12} \text{ W/K}^4 \text{ cm}^2$$

$$4.59 \times 10^{-7} \text{ W/K}^4$$

$$\frac{10^{10} \text{ W}}{4.59 \times 10^{-7} \text{ W/K}^4} = 2.18 \times 10^6 \text{ K}^4$$

$$\frac{10^{10} \text{ W}}{4.59 \times 10^{-7} \text{ W/K}^4} = 2.18 \times 10^6 \text{ K}^4$$

$$\sqrt[4]{2.18 \times 10^6} = 12,149.2 \text{ K}$$

$$F = K \cdot \frac{9}{5} - 459.67$$

$$= 12,149.2 \cdot \frac{9}{5} - 459.67$$
 ✓

$$F = 21,408.8^\circ$$

$T = 21,408.8^\circ \text{ F}$

This is irrational because the copper wire would melt. They decrease the length of the wires to solve this.